

# Sumário

<b>Capítulo I – Metodologia de desenvolvimento .....</b>	<b>6</b>
1. Introdução .....	6
<b>Capítulo II – Display LCD em modo paralelo .....</b>	<b>7</b>
1. Introdução .....	7
2. Código fonte .....	8
<b>Capítulo III – Lendo um botão .....</b>	<b>9</b>
1. Introdução .....	9
2. Montando o hardware .....	10
3. Programando o hardware .....	11
<b>Capítulo IV – Piscando um led .....</b>	<b>13</b>
1. Introdução .....	13
2. Montando o hardware .....	13
3. Programando o Arduino .....	13
<b>Capítulo V – Portas Lógicas .....</b>	<b>15</b>
1. Software LogicSim .....	15
2. Porta lógica NOT .....	15
3. Porta lógica AND .....	22
4. Porta lógica OR .....	25
5. Porta lógica NAND .....	28
6. Porta lógica NOR .....	31
7. Porta lógica XOR .....	34
8. Porta lógica XNOR .....	38