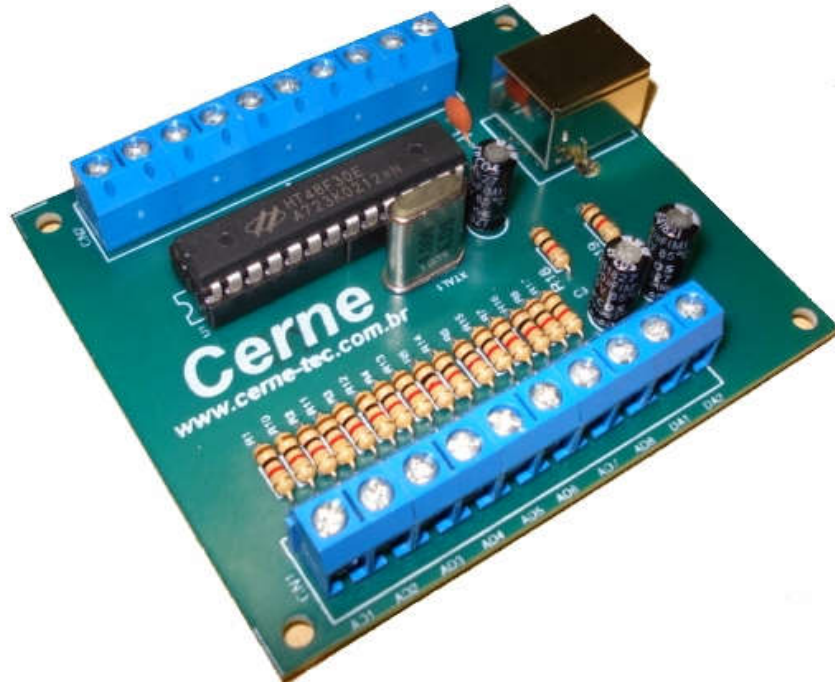


Cerne Tecnologia e Treinamento



Tutorial para Testes na Placa de Aquisição de Dados

www.cerne-tec.com.br

Sumário

1. Reconhecendo o Kit	03
2. Reconhecendo a Placa de Aquisição de Dados	04
3. Entradas Digitais	05
4. Saídas Digitais	06
5. Conector de Alimentação	06
6. Conector de Entradas Analógicas	07
7. Conector de Saída Digital para Analógica	08
8. Testes na Placa	09
9. Comando de Leituras de Entrada	10
10. Comando de Acionamento de Saídas	12
11. Comando de Leitura de Entradas Analógicas	12
12. Suporte Técnico	15

Todos os direitos reservados à Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.

Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação ou etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização.

1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este kit.




Placa de Aquisição de Dados

******A fonte utilizada nesta placa é de 12V/500 mA e não acompanha a placa.***

 2. Reconhecendo a placa de Aquisição de Dados

Vamos agora reconhecer os pontos da Placa de Aquisição de Dados:



Receptáculo USB




Conector de 5V, GND, Saídas Digitais e Entradas Digitais



Conector com Entradas Analógicas e Saídas Analógicas

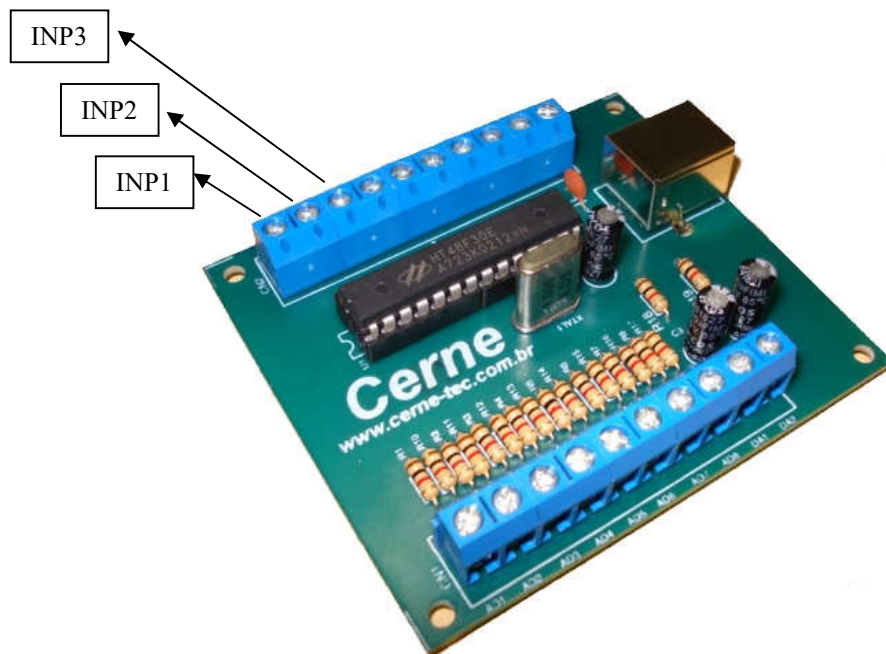3. Entradas Digitais


As entradas digitais da placa estão apresentadas abaixo (observe no silk da placa as descrições INP1, INP2 e INP3):



Todas as entradas são do tipo seco o que quer dizer que quando uma das entradas estiver aterrada (conectada ao GND) a mesma estará ativa.

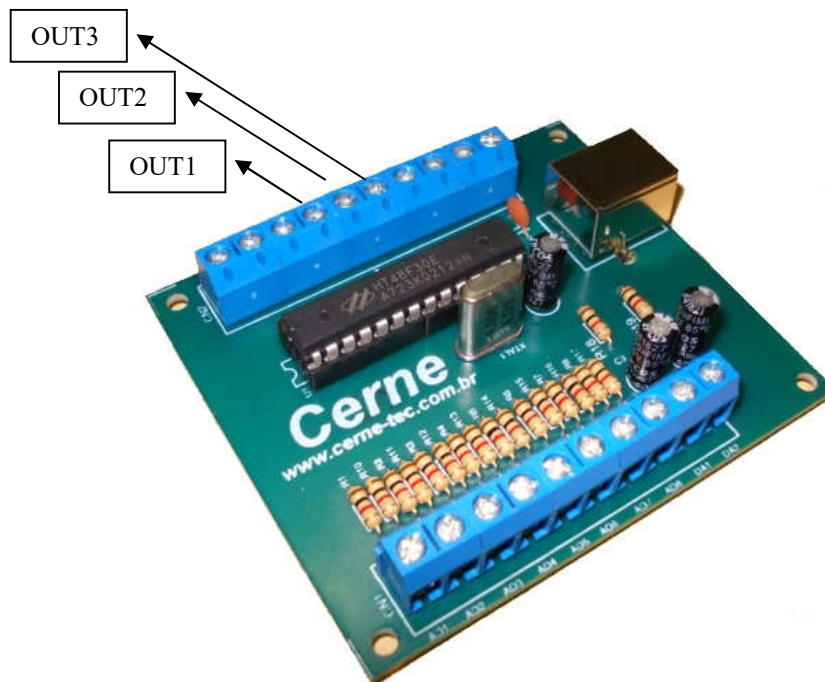4. Saídas Digitais


As saídas digitais da placa estão apresentadas abaixo (observe com o silk da placa):



Todas as saídas são do tipo energizada, ou seja, quando as mesmas ficam em estado ativo, ficarão em nível alto (5V) e quando em estado desligado ficarão em nível baixo (0 V).

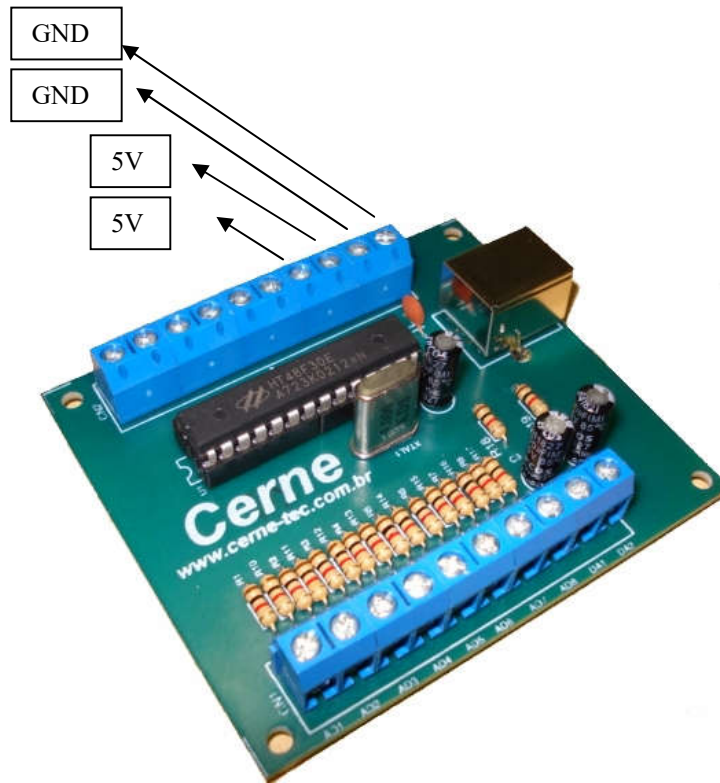5. Conector de Alimentação


A placa quando conectada a USB fornece as tensões de provenientes deste barramento que são 5 V e GND. Na figura abaixo é apresentado a localização destes conectores (observe com o silk da placa):



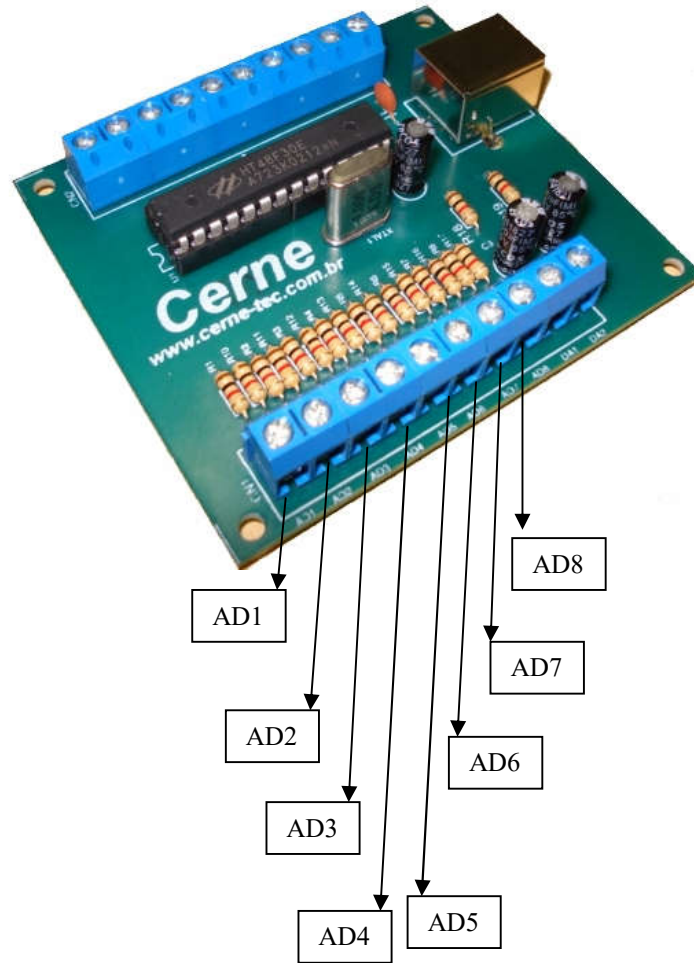6. Conector de Entradas Analógicas


Na figura abaixo está apresentado a localização dos conectores de entrada analógica.

Ao todo temos 8 entradas onde a resolução são de 10 bits de cada entrada podendo ler uma tensão de 0 a 10 V (observe no silk as entradas AD1 até AD8).



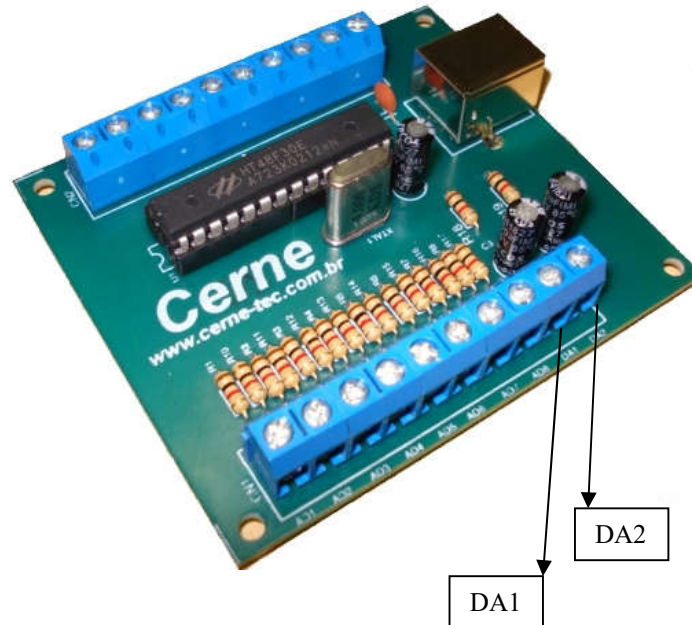7. Conector de Saídas Digital para Analógica

A placa possui também duas saídas analógicas chamadas DA1 e DA2 que podem ser verificadas abaixo:



8. Testes na Placa

Na aquisição da placa é fornecido um programa executável feito em VB que permite que você teste todas as funcionalidades da placa.

Além do programa é fornecido também o código fonte do mesmo de forma que o leitor possa assim fazer as modificações necessárias de acordo com a sua necessidade.

Após a instalação do programa, inicie o mesmo, você terá a seguinte tela:



Através deste programa você poderá testar todos os recursos disponíveis na placa como entradas digitais assim como as saídas e entradas analógicas.

9. Comandos de Leitura de Entradas

Para sabermos o estado de uma das entradas digitais presentes na placa devemos enviar o caracter "I" seguido do número "1", "2" ou "3" que é referente à entrada que será testada. Por exemplo, observe a configuração abaixo:



Ao clicar no botão Enviar o comando “11” será enviado para a placa. Neste momento a mesma retornará com o estado presente na entrada INP1.

Caso esta entrada esteja aterrada, o valor retornado será “1” e caso contrário “0”. Observe abaixo o mesmo exemplo porém com a resposta da entrada INP1:



Note que no caso acima foi retornado o caracter “0” que indica que a entrada INP1 não está aterrada. Esta mesma idéia de teste das entradas digitais é válida para as outras entradas presentes na placa.

10. Comandos de Acionamento das Saídas

O comando para acionamento das saídas é composto do caracter “O” seguido da saída a realizar-se o acionamento que pode ser a saída “1”, “2” ou “3” seguida do estado lógico que se deseja nesta saída, podendo ser “1” ou “0”.

Através dos botões marcados abaixo poderemos ter controle nas três saídas presentes na placa:



11. Comandos de Acionamento das Saídas Analógicas

Conforme já foi mencionado a placa dispõem de 2 saídas analógicas que são as saídas DA1 e DA2.

Podemos controlar estas na faixa de 0 a 5V e devemos passar para a mesma um valor de 0 a 255 onde 0 representa nível lógico 0 e 255 representa o valor máximo, neste caso 5 V.

O restante da faixa é linear e caso por exemplo desejássemos uma tensão de 2,5V deveríamos enviar o valor 127 por exemplo. Este comando é formado pelo caracter “D” seguido de “1” ou “2” que é referente a saída DA1 ou DA2 e por 3 caracteres que representam do valor 000 a 255.


Através dos botões abaixo podemos ter controle das duas saídas analógicas da placa:



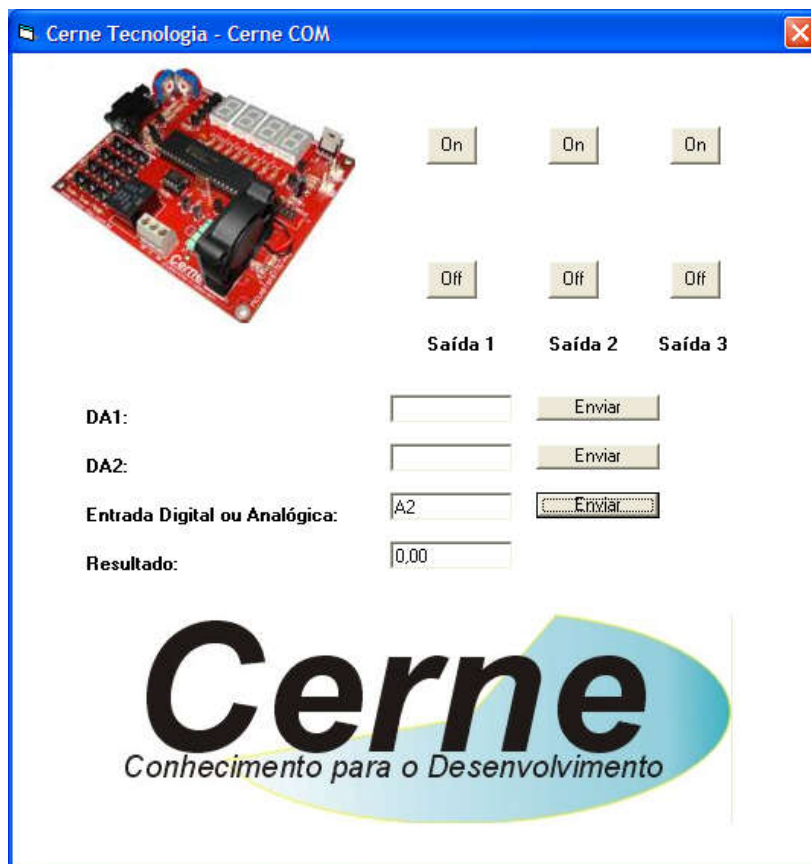12. Comandos de Leitura das Entradas Analógicas

As entradas analógicas da placa podem ser lidas individualmente pelo comando “A” seguido do caracter que pode ser de “1” a “8” referente a entrada analógica que se deseja testar.

Neste momento a placa irá retornar com um valor de 0,00 a 9,99 referente a tensão presente na entrada. Observe abaixo um teste deste comando:



13. Suporte Técnico

Qualquer dúvida que você entre em contato via:

Site: www.cerne-tec.com.br

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos
eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA